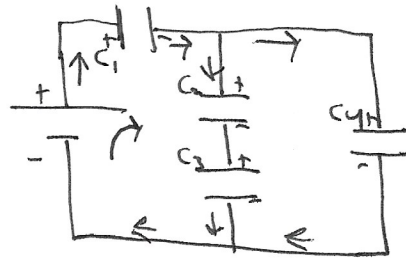


Phy 2
Midterm 2 Part I

Josh Whitehead
V1069343

$$C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = C = 2.00 \mu\text{F}$$

$$\Delta V = 25.0 \text{ V}$$



$$a.) C_{2,3} = \frac{1}{\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}} = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = 1 \mu\text{F}$$

$$C_{2,3,4} = \left(\frac{1}{C_{2,3}} + \frac{1}{C_4} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} \right)^{-1} = \frac{2}{3} \mu\text{F}$$

$$C_{eq} = C_1 + C_{2,3,4} = 2 \mu\text{F} + \frac{2}{3} \mu\text{F} = \frac{8}{3} \mu\text{F}$$

$$b.) C = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$\begin{aligned} \text{Left: } 25 \text{ V} - \frac{Q_1}{C_1} - \frac{Q_2}{C_2} - \frac{Q_3}{C_3} &= 0 \\ \text{Right: } \frac{Q_3}{C_3} + \frac{Q_2}{C_2} - \frac{Q_4}{C_4} &= 0 \end{aligned}$$

C in Series have same charge
 $\therefore Q_2 = Q_3$

C in Parallel have same voltage
 $\therefore \frac{Q_2}{2} = \frac{Q_4}{2} \checkmark$

$$C_{\text{Tot}}: 25 - \frac{Q_1}{C_1} - \frac{Q_4}{C_4} = 0$$

$$\begin{aligned} Q_2 &= 25 - \frac{Q_1}{2} \\ \frac{Q_4}{2} &= 25 - \frac{Q_1}{2} \\ Q_4 &= 50 - Q_1 \end{aligned}$$

$$25 - \frac{Q_1}{2} - \frac{Q_2}{2} = 0 \rightarrow Q_2 = 25 - \frac{Q_1}{2}$$

$$\frac{Q_2}{2} = \frac{Q_4}{2} \rightarrow Q_2 = \frac{Q_4}{2} \checkmark$$

Same eq

$$25 - \frac{Q_1}{2} - \frac{Q_2}{2} = 0 \rightarrow \frac{Q_1}{2} = 25 - Q_2 \rightarrow Q_1 = 50 - 2Q_2 = 50 - 2\left(25 - \frac{Q_1}{2}\right)$$

$$Q_1 = \frac{Q_1}{C_1} \rightarrow Q_1 = \Delta V C_1 = 50$$

b cont'd on next page

$$25V - \frac{Q_1}{2} - \frac{Q_2}{2} = 0 \rightarrow Q_2 = 25 - \frac{Q_1}{2}$$

$$\frac{Q_2}{2} - \frac{Q_4}{2} = 0 \rightarrow Q_4 = 2Q_2$$

$$25V - \frac{Q_1}{Q_1} - \frac{Q_4}{2} = 0 \rightarrow Q_4 = 50 - Q_1$$

$$50 - Q_1 = 2Q_2$$

$$Q_1 = 50 - 2Q_2$$

$$25 - \frac{Q_1}{2} = \frac{25}{3}$$

$$Q_1 = 50 - \frac{50}{3} = \frac{100}{3} \mu C = Q_1$$

$$Q_4 = 50 - Q_1 = 50 - \frac{100}{3} = \frac{50}{3} \mu C = Q_4$$

$$\therefore V_{C1} = \frac{Q_1}{C} = \frac{100}{3 \cdot 2} = \frac{100}{6} \mu V \quad V_{C1} = \frac{50}{3} \mu V$$

$$V_{C2} = \frac{Q_2}{C} = \frac{25}{6} \mu V$$

$$V_{C3} = V_{C2} = \frac{25}{6} \mu V$$

$$V_{C4} = \frac{50}{3 \cdot 2} = \frac{25}{3} \mu V = V_{C4}$$

$$Q_1 = 2Q_2 + Q_4$$

$$Q_2 = \frac{Q_4}{2}$$

$$C_1 = \frac{Q_{2,3,4}}{V}$$

$$Q_2 = 25 - Q_2 - \frac{Q_4}{2}$$

$$2Q_2 = 25 - \frac{Q_4}{2}$$

$$Q_4 = 50 - 4Q_2$$

$$50 - 4Q_2 = 50 - Q_1$$

$$Q_1 = 4Q_2$$

$$Q_2 = 25 - 2Q_2$$

$$3Q_2 = 25$$

$$Q_2 = \frac{25}{3} \mu C$$

$$Q_3 = \frac{25}{3} \mu C$$

$$\begin{aligned} \textcircled{c} \quad u &= \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} C_{eq} V^2 = \frac{1}{2} \frac{8}{3} \mu F (25V)^2 \\ &= \frac{4}{3} (25)^2 = \frac{4(625)}{3} = 833.3 \mu F V^2 \end{aligned}$$

Josh Whitehead
V1069343