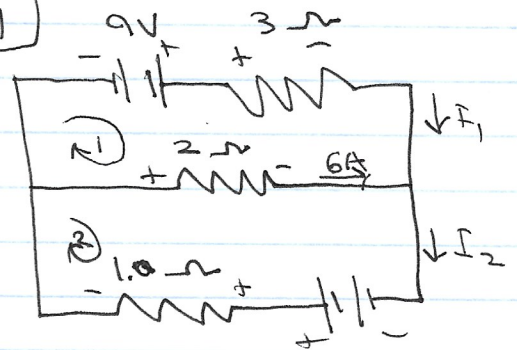


# Discussion 15

a.)  $I_3 = 6A = I_2 - I_1$

~~5 eq~~ 2 eq → 1 eq



b.) 1.)  $9V - (3\Omega)I_1 + (2\Omega)I_3 = 0$

2.)  $\mathcal{E} - (1\Omega)I_2 - (2\Omega)I_3 = 0$

3.)  $\mathcal{E} - I_2 + 9 - 3I_1 = 0$  2 eq

4

c.)  $I_1 + 6 = I_2$

$9 - 3I_1$

$-3I_1 = -21$

$I_1 = 7A$

$I_2 = 7 + 6 = 13A$

$\mathcal{E} - 13 - 12 = 0$

$\mathcal{E} = 25V$

Arrows are correct

d.)  $V_a + 9 - 3I_1 = V_b$

$V_a - V_b = 12V$

e.) Both losing energy