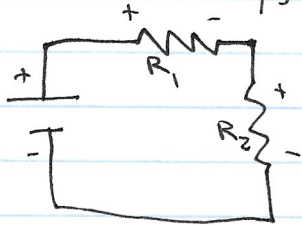


$$I = I_0 e^{-t/\tau}$$


# Phys Discussion 24

1 a



$$I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{V}{R_1 + R_2}$$

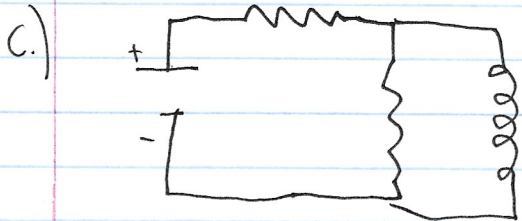b)  $V_L$  @  $t=0^+$   $\rightarrow -IR_2 + V_L = 0 \therefore V_L = IR_2 = \frac{VR_2}{R_1 + R_2}$



@  $t=\infty$ , L acts as wire




$$\therefore I_1 = \frac{V}{R_1}$$

$$I_2 = 0$$

d)  $V_L$  @  $t=\infty$ ,  $V_L = 0$

2. a)

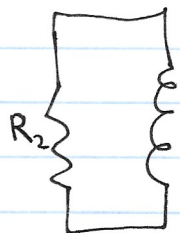

$$I_{R_2} = \frac{V}{R_1}$$

$$I_{R_1} = 0$$

b)  $V_L + \frac{VR_2}{R_1} = 0 \therefore \frac{VR_2}{R_1} = V_L$

c)  $I = I_0 e^{-t/\tau} = \frac{V}{R_1} e^{-t/LR_2}$

d)  $E_1 = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} L \frac{V^2}{R_1^2} e^{-2tR_2/L}$

$$E_2 = \frac{1}{2} E_1$$

$$e^{-2tR_2/L} = \frac{1}{2}$$

$$t = \frac{L \ln(1/2)}{2R_2}$$

e)