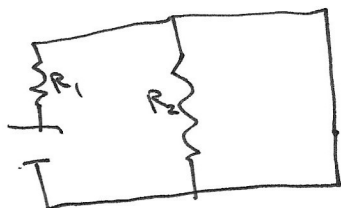


$$(C_{eq})^{-1} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \dots C_{eq} = \left(\frac{1}{400} + \frac{1}{400} \right)^{-1} = \frac{2}{400} = \frac{1}{200} \Rightarrow C_{eq} = 200 \mu F$$

b)



@ $t=0^+$ C_{eq} acts as a wire \therefore


$$I_{R2} = 0$$

$$I_{R1} = \frac{V}{R1} = \frac{100}{300} = \frac{1}{3} A$$



@ $t=\infty$ No I goes through $C_{eq} \therefore I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{V}{R1 + R2} = \frac{100}{500} = \frac{1}{5} A$

$I_{R1} = I_{R2}$

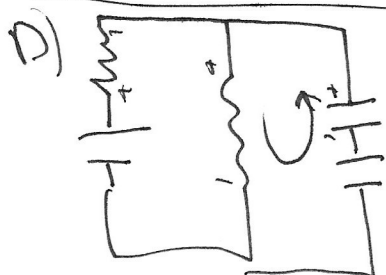

C in series have same charge

$$Q = CV$$

$$-R2I + \frac{Q_{tot}}{C_{eq}} = 0 \rightarrow Q_{eq} = C_{eq} R2 I = 200 \mu F \cdot 200 \Omega \cdot \frac{1}{5} A$$

$$= 8.0 \times 10^{-3} C$$



$$I(t) = I_0 e^{-t/RC} \quad \tau = RC = 200 \cdot 200 \mu F = 0.04 \text{ s}$$

$$\therefore I(t) = \frac{1}{5} A e^{-t/0.04}$$