

Phys Discussion 12

In series $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$

$q = CV$

In Parallel $C_{eq} = C_1 + C_2$

$u = \frac{1}{2} C \Delta V^2$

a) $V_{C1} = \Delta V$, $V_{C1} C_1 = \Delta V C_1 = Q_1$

b) $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$

c) C_2, C_3 in ~~Parallel~~ ^{series} C_{eq}, C_1 in Parallel

d) $\Delta V C_1 = V_F C_1 + V_F C_{eq} \therefore V_F = \frac{\Delta V C_1}{C_1 + C_{eq}}$

~~Q~~ $Q_F = V_F C_1$

e) $\Delta V C_2$ $Q_{2F} = V_F C_2$ $V_F = \frac{Q_{2F}}{C_2}$

f) $Q_{3F} = V_F C_3$ $V_F = \frac{Q_{3F}}{C_3}$

g) $V_A = \frac{1}{2} C_1 \Delta V^2$

$V_F = \frac{1}{2} C_1 V_A^2 + \frac{1}{2} C_2 V_F^2 + \frac{1}{2} C_3 V_F^2$