

2)

a) $\mathcal{C}_{left} : \mathcal{E} - I_1 R_1 - I_1 R_2 - \frac{\mathcal{E}}{C} = 0$

~~$\mathcal{C}_{right} : \frac{\mathcal{E}}{C} - I_3 R_3 = 0$~~

$\mathcal{C}_{tot} : \mathcal{E} - I_1 R_1 - I_1 R_2 - I_3 R_3 = 0$

$\therefore \mathcal{E} - I_1 R_1 - I_1 R_2 = 0$

$\mathcal{E} - I_1 R_1 - I_1 R_2 - I_3 R_3 = 0$

~~$\therefore I_1 R_1$~~

$\therefore \mathcal{E} - I_1 (R_1 - R_2) = 0$

$$I_1 = \frac{\mathcal{E}}{R_1 - R_2}$$

$I_3 R_3 = \mathcal{E} - I_1 (R_1 - R_2)$


$I_3 R_3 = \mathcal{E} - \frac{\mathcal{E}}{R_1 - R_2} (R_1 - R_2)$

$\therefore I_3 = I_2 = 0 \checkmark$

$I_2 = 0$

~~$I_1 R_1$~~

Josh Whitehead
V1069343

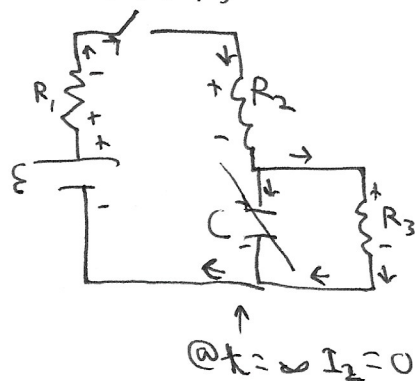


2/b)

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$\text{Left: } \mathcal{E} - I_1 R_1 - I_1 R_2 - \frac{Q}{C} = 0$$

$$\text{Right: } \frac{Q}{C} - I_3 R_3 = 0$$
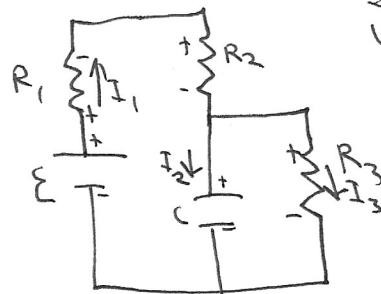
$$\text{Top: } \mathcal{E} - I_1 R_1 - I_1 R_2 - I_3 R_3 = 0$$



South whitehead
V1069343

.C)

$$\tau = RC$$

$$R_{1,2} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$\tau = C(R_1 + R_2 + R_3)$$

Josh Whitehead
U1069343

$$q(t) = Q_0 e^{-t/RC}$$

$$Q_0 = Q_{\max} = \frac{\Delta V}{\epsilon - \Delta V_{R_{1,2}}} \cdot C$$

$$\Delta V_{R_{1,2}} = I_1(R_1 + R_2)$$

$$\Delta V_{R_{1,2}} = I_1(R_1 + R_2)$$

$$\therefore Q_0 = \left(\epsilon - I_1(R_1 + R_2) \right) \cdot C$$